



## Section 4 - Logic Gates

Wednesday, June 19, 2019 11:11 AM

### • SECTION 4 •

# • • • LOGIC GATES • • •



NOT

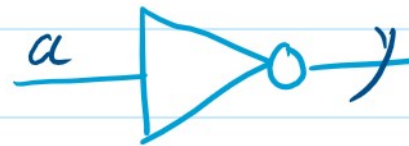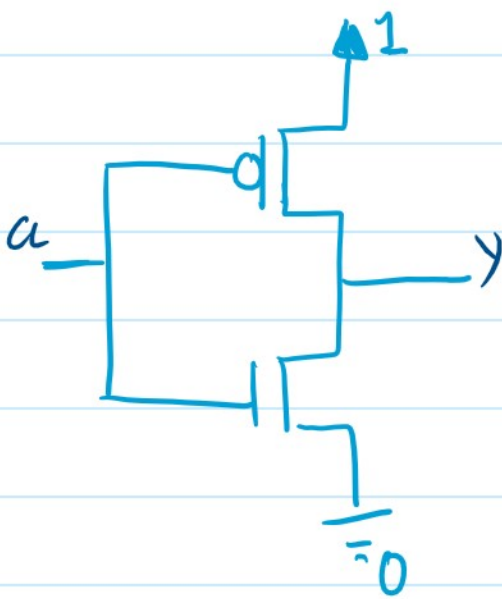

a	y
0	1
1	0



- INVERTS INPUT

# and

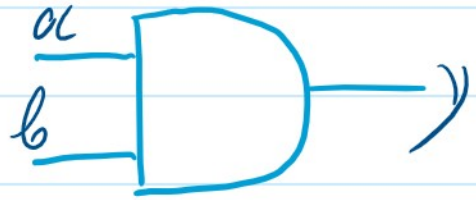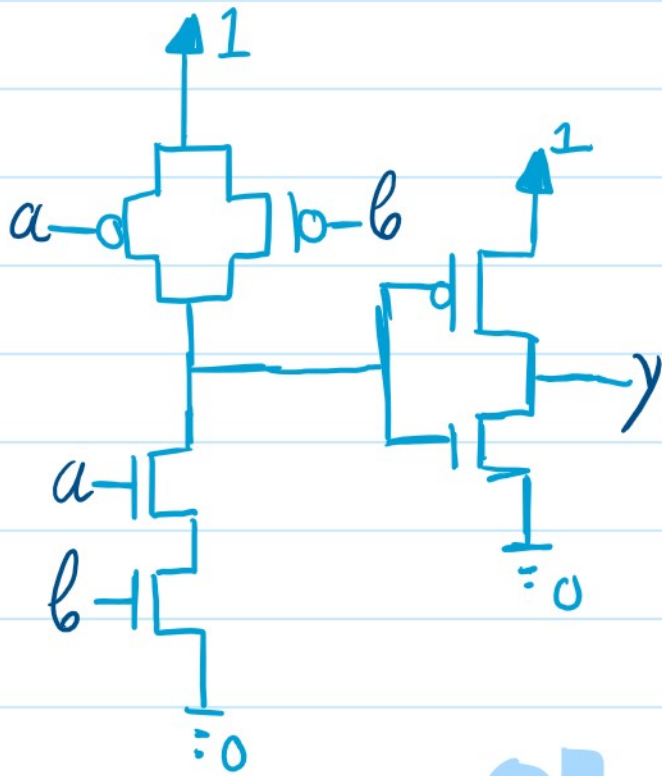

a	b	y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

# or

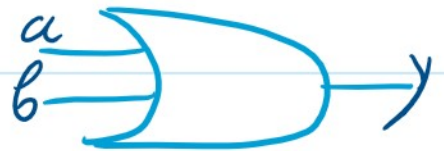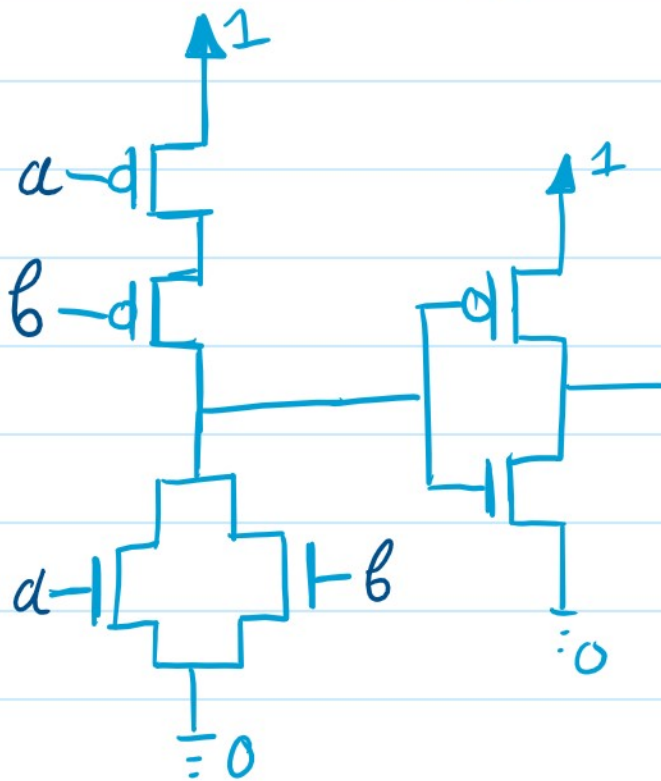

a	b	y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1